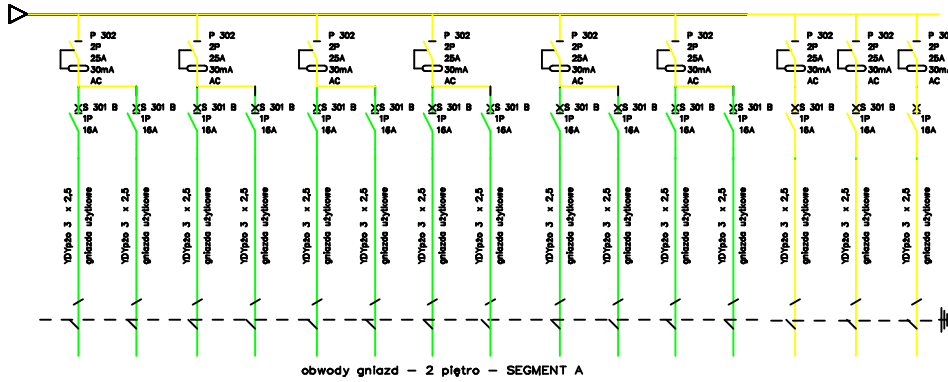


dobrac rozdzielnicę MOELLER




obwody gniazd - 2 piętro - SEGMENT A

sieć TN - S

<b>WAW</b> BIURO PROJEKTOWANA I REALIZACJA ARCHITEKTURY SP. Z O.O. UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK tel./fax 0-54 2313313, e-mail waw7@wp.pl		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>	
Dostosowanie Obiektu - Przebudowa, Dobudowa i Nadbudowa Budynków Szpitala Powiatowego w Tucholi 88-800 Tuchola, ul. Nowowiejska 14-18 Nr ewid. działki 1947/6, 1947/8		SCHEMAT IDEOWY ROZDZ. 2 PIĘTRO TP2A - cz. 3 SKALA ---	
PROJEKTANT	mgr inż. KRZYSZTOF HIRSCH	DATA	październik 2008
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KRZYSZTOF HIRSCH	nr rys.	60
WSPÓŁPRACOWNIK	mgr inż. Daniel Bogdziałki		str.
WSPÓŁPRACOWNIK	mgr inż. Michał Kotyrzyk		

IŁOŚĆ OBWODÓW - NA ROBOCZO lub w proj. wykonawczym

dobrac rozdzielnicę MOELLER

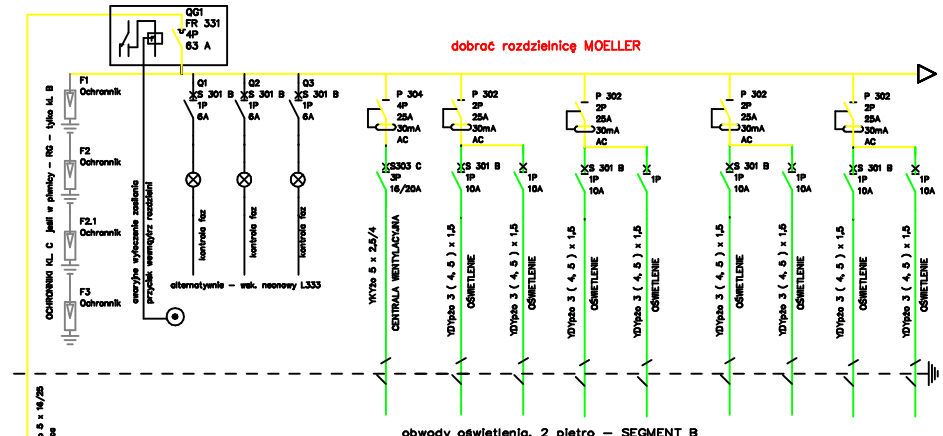

obwody oświetlenia, 2 piętro - SEGMENT B


sieć TN - S

IŁOŚĆ OBWODÓW - NA ROBOCZO lub w proj. wykonawczym

Układ sieciowy	TN-S
Napięcie znamionowe	400/230 V
Moc znamionowa	20-30 kW
Icc	47 A
Schemat	

<b>WAW</b> BIURO PROJEKTOWANA I REALIZACJA ARCHITEKTURY SP. Z O.O. UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK tel./fax 0-54 2313313, e-mail waw7@wp.pl		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>	
Dostosowanie Obiektu - Przebudowa, Dobudowa i Nadbudowa Budynków Szpitala Powiatowego w Tucholi 88-800 Tuchola, ul. Nowowiejska 14-18 Nr ewid. działki 1947/6, 1947/8		SCHEMAT IDEOWY ROZDZ. 2 PIĘTRO TP2B - cz. 1 SKALA ---	
PROJEKTANT	mgr inż. KRZYSZTOF HIRSCH	DATA	październik 2008
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KRZYSZTOF HIRSCH	nr rys.	61
WSPÓŁPRACOWNIK	mgr inż. Daniel Bogdziałki		str.
WSPÓŁPRACOWNIK	mgr inż. Michał Kotyrzyk		

dobrac rozdzielnicę MOELLER

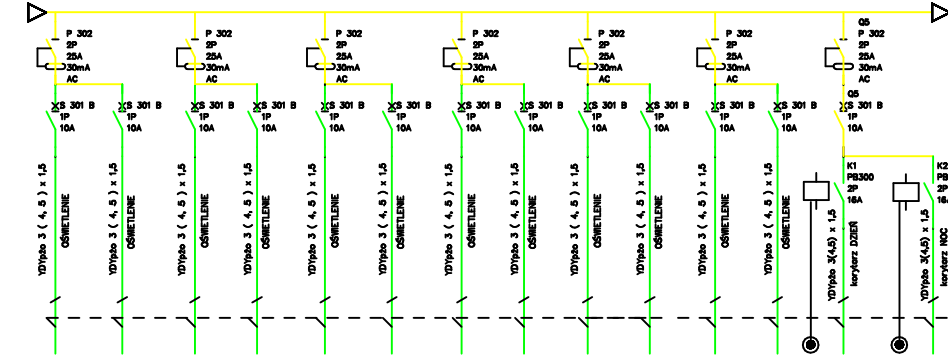


obwody oświetlenia, 2 piętro - SEGMENT B

sieć TN - S

<b>WAW</b> BIURO PROJEKTOWANA I REALIZACJA ARCHITEKTURY SP. Z O.O. UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK tel./fax 0-54 2313313, e-mail waw7@wp.pl		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>	
Dostosowanie Obiektu - Przebudowa, Dobudowa i Nadbudowa Budynków Szpitala Powiatowego w Tucholi 88-800 Tuchola, ul. Nowowiejska 14-18 Nr ewid. działki 1947/6, 1947/8		SCHEMAT IDEOWY ROZDZ. 2 PIĘTRO TP2B - cz. 2 SKALA ---	
PROJEKTANT	mgr inż. KRZYSZTOF HIRSCH	DATA	październik 2008
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KRZYSZTOF HIRSCH	nr rys.	62
WSPÓŁPRACOWNIK	mgr inż. Daniel Bogdziałki		str.
WSPÓŁPRACOWNIK	mgr inż. Michał Kotyrzyk		

IŁOŚĆ OBWODÓW - NA ROBOCZO lub w proj. wykonawczym

dobrac rozdzielnicę MOELLER

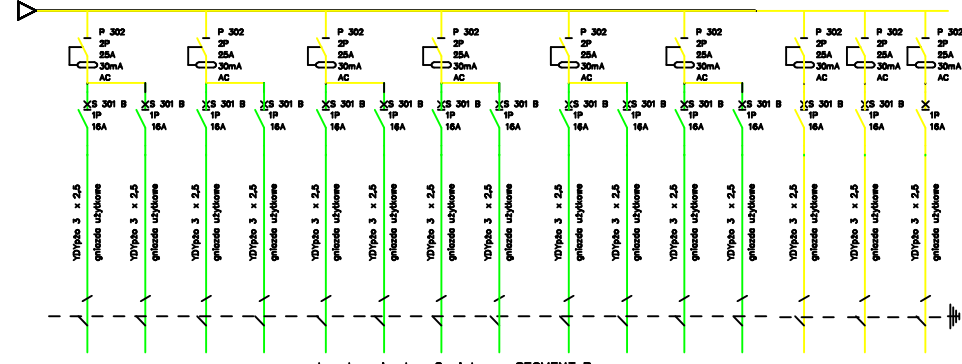

obwody gniazd - 2 piętro - SEGMENT B

sieć TN - S

IŁOŚĆ OBWODÓW - NA ROBOCZO lub w proj. wykonawczym

<b>WAW</b> BIURO PROJEKTOWANA I REALIZACJA ARCHITEKTURY SP. Z O.O. UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK tel./fax 0-54 2313313, e-mail waw7@wp.pl		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>	
Dostosowanie Obiektu - Przebudowa, Dobudowa i Nadbudowa Budynków Szpitala Powiatowego w Tucholi 88-800 Tuchola, ul. Nowowiejska 14-18 Nr ewid. działki 1947/6, 1947/8		SCHEMAT IDEOWY ROZDZ. 2 PIĘTRO TP2B - cz. 3 SKALA ---	
PROJEKTANT	mgr inż. KRZYSZTOF HIRSCH	DATA	październik 2008
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KRZYSZTOF HIRSCH	nr rys.	63
WSPÓŁPRACOWNIK	mgr inż. Daniel Bogdziałki		str.
WSPÓŁPRACOWNIK	mgr inż. Michał Kotyrzyk		